



Este circuito faz com que os leds acendam (e apaguem) em dois sentidos diferentes (com velocidade controlada pelo trimpot do CI 555), proporcionando um interessante efeito de luz e cor.

Componentes:

R1 a R8 = 10k.

Q1 a Q8 = BC548.

Led = Led bicolor.