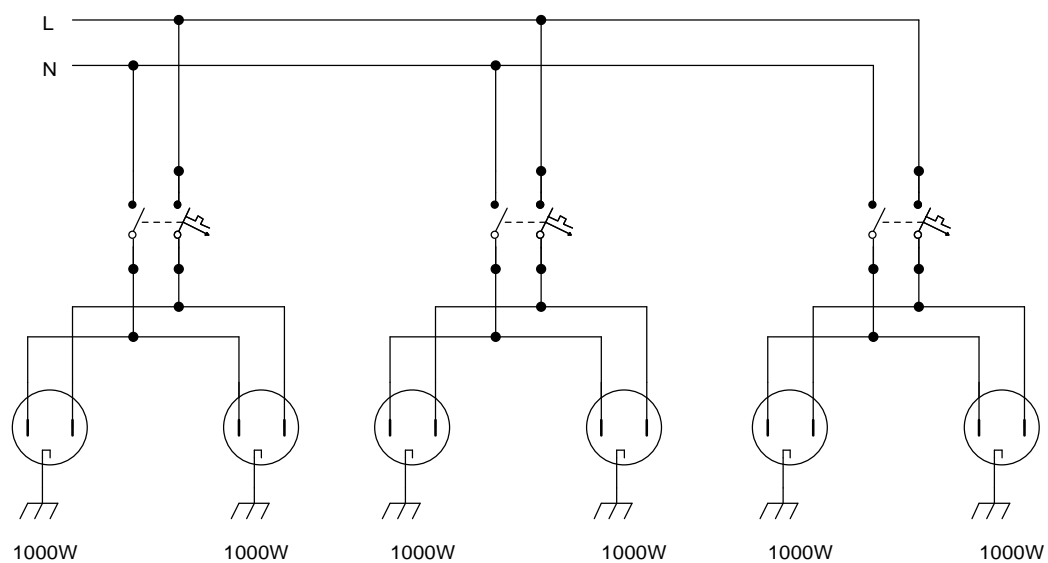


DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICA COM 3 GRUPOS DE 2 TOMADAS



NOS PONTOS L E N VOU TER UMA POTÊNCIA DE 6 KW E PORTANTO AMBOS ESSES FIOS DEVEM TER SECÇÃO ADQUADA