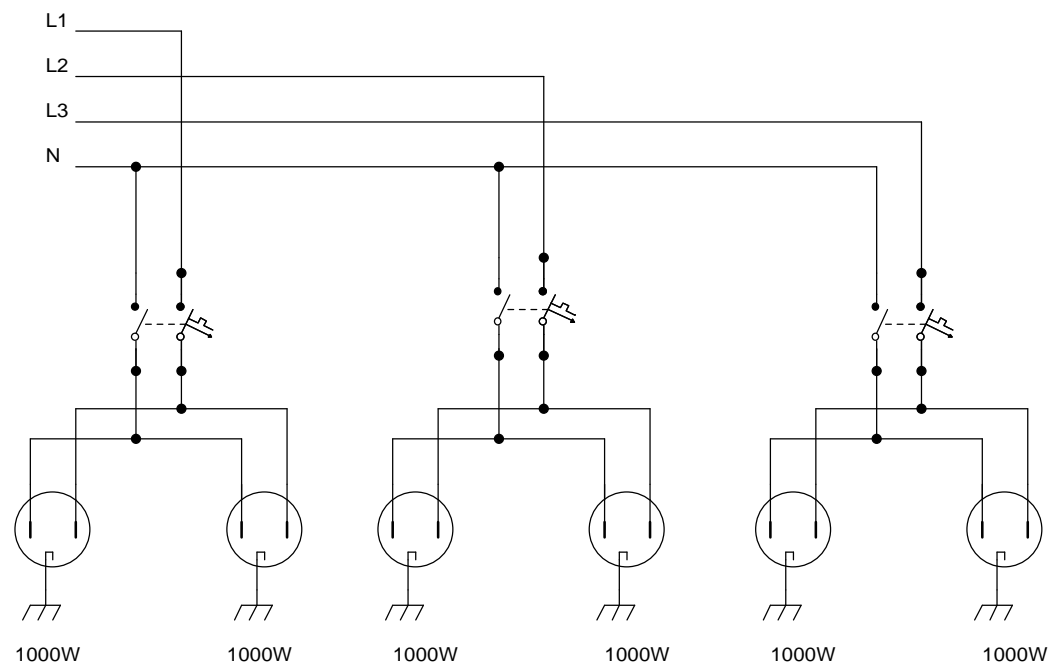


DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM 3 GRUPOS DE 2 TOMADAS



NOS PONTOS L1, L2 E L3 VOU TER UMA POTÊNCIA DE 2 KW

E NO NEUTRO (N)? O QUE É QUE SE PASSARÁ?

QUAL O CONSUMO NESSE PONTO?